

6月4日《数字逻辑设计》作业

6月11日，教学网提交，请用照片或者pdf。

1. 请分别用划分法和蕴含表法，化简下图的状态机，写出化简后的状态表。

