

4 月 23 日《数字逻辑设计》作业

4 月 31 日，请用照片或者 pdf 教学网提交

1. 设计 4 位格雷码计数器，画出状态图和二进制状态转换表（次态表），采用卡诺图方法化简，只用 D 触发器和与非门（NAND）实现该计数器，画出电路图。