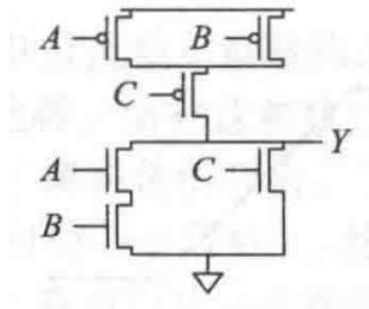



3月19日《数字逻辑设计》作业

3月25日，教学网提交，请用照片或者 pdf/doc 文档。

1. 请给出下面 CMOS 电路的真值表和布尔表达式。



2. 采用圆泡移动法，将下面的电路转换成只用与非门的电路。

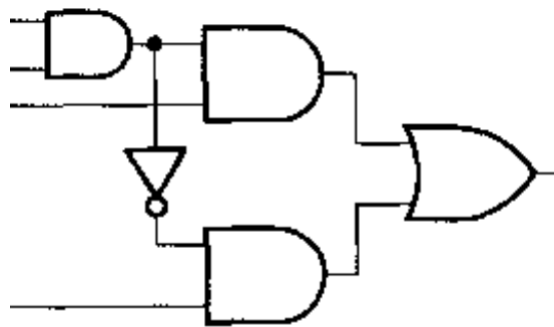

3. 布尔函数 $Y=AC+A'B'C$ ，请用多路选择器和译码器实现该函数：

a) 一个 8:1 多选器

b) 一个 4:1 多选器

c) 用译码器和最少扇入的与非门或者或非门，译码器输出极性任选。