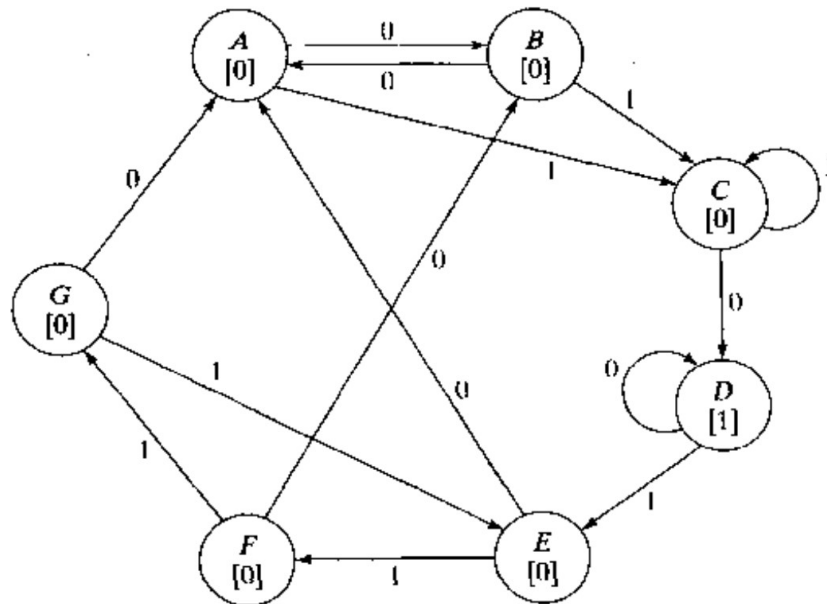


12月11日《数字逻辑设计》作业

12月23日，课堂提交，请用作业本！

1. 请用划分法，化简下图的状态机，写出化简后的状态表。



2. 请用蕴含表法，化简下图的状态机，写出化简后的状态表。

